

$$f_{\alpha}(A, B, C, D) = AB + BD + A'B'C$$

(12)

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	0
11	1	1	1	0
10	1	0	1	0

$$f_{\beta}(A, B, C, D) = A'B + BD'$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	0	0
11	0	1	0	0
10	0	1	1	0

$$f_1(A, B, C, D) = f_{\alpha} \cdot f_{\beta} = A'BD + ABD'$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	0	0
11	0	1	0	0
10	0	0	1	0

$$f_{\gamma}(A, B, C, D) = f_{\alpha} + f_{\beta} = B + A'C$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	1	1	1	0
10	1	1	1	0

$$f_{\gamma}(A, B, C, D) = f_{\alpha} \oplus f_{\beta} = A'B'C +$$

$$A'BD' + ABD$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	1	0
11	1	0	1	0
10	1	1	0	0

الف)

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

$$SOP: B'D'$$

ب)

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	1	1
11	1	0	0	0
10	1	0	0	1

$$SOP: B'D' + A'BC + A'BC' + BCD + AB'C'$$

ج)

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	1	0	0	0
10	1	0	0	1

$$SOP: B'CD' + A'BC' + A'C'D'$$

د)

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	1	1
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

$$SOP: B'CD' + A'C'D' + B'C'D + AB'C'$$

هـ)

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	1	0
11	1	0	0	0
10	0	0	0	1

$$SOP: (B+C')(A+B'D)$$


$$(A+C'D)(A+B+C)(A+C'D')$$

$$(A+C'D)(B+C'D')(A+C'D)$$




و)

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	1	1	0
11	1	0	0	0
10	1	0	0	1

$$SOP: B'CD' + A'BC' + A'C'D' + B'C'D$$

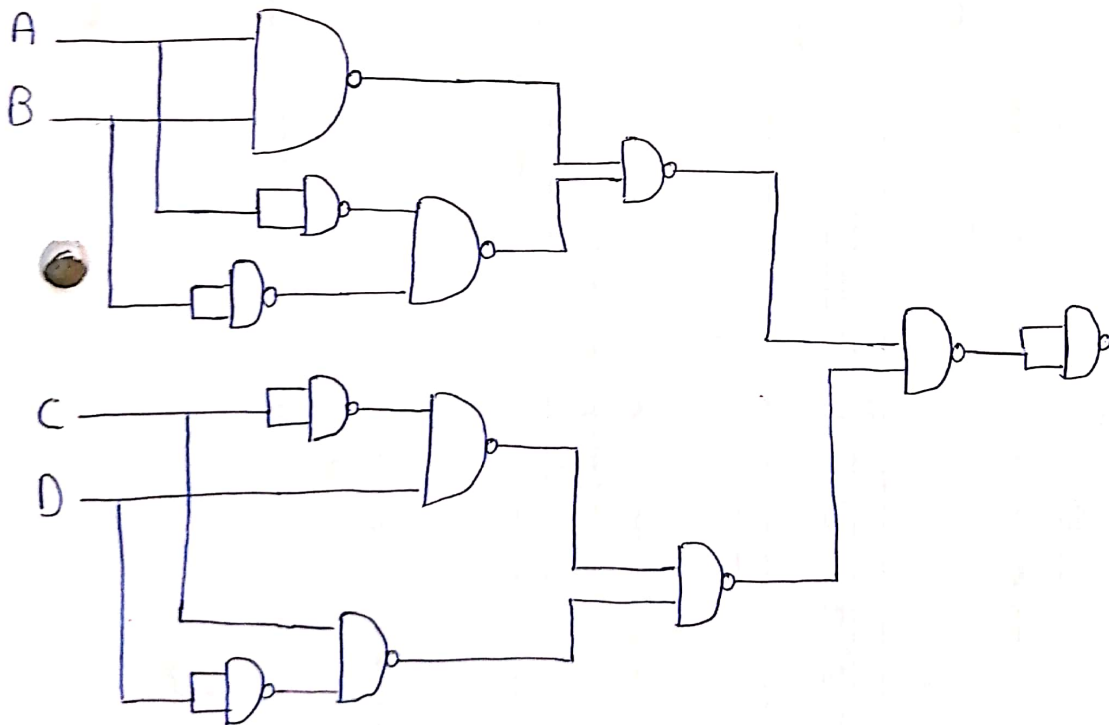

(μز)

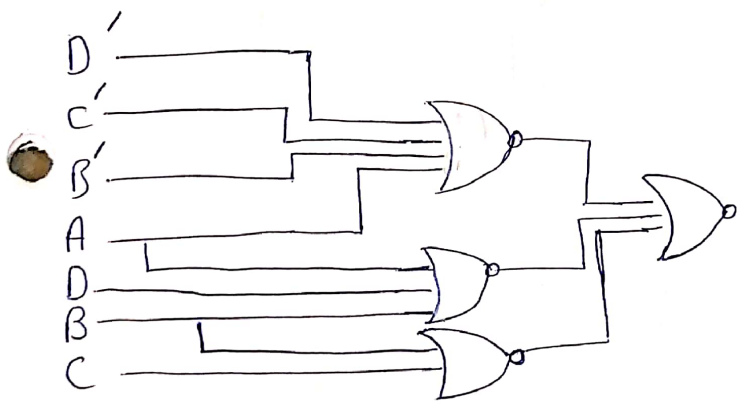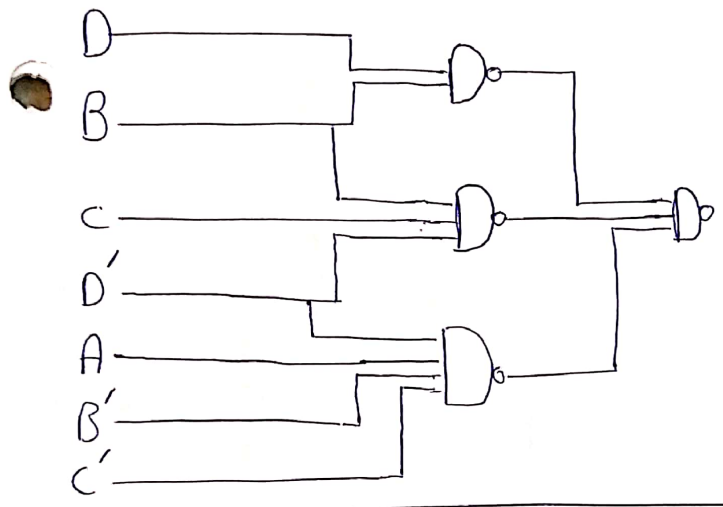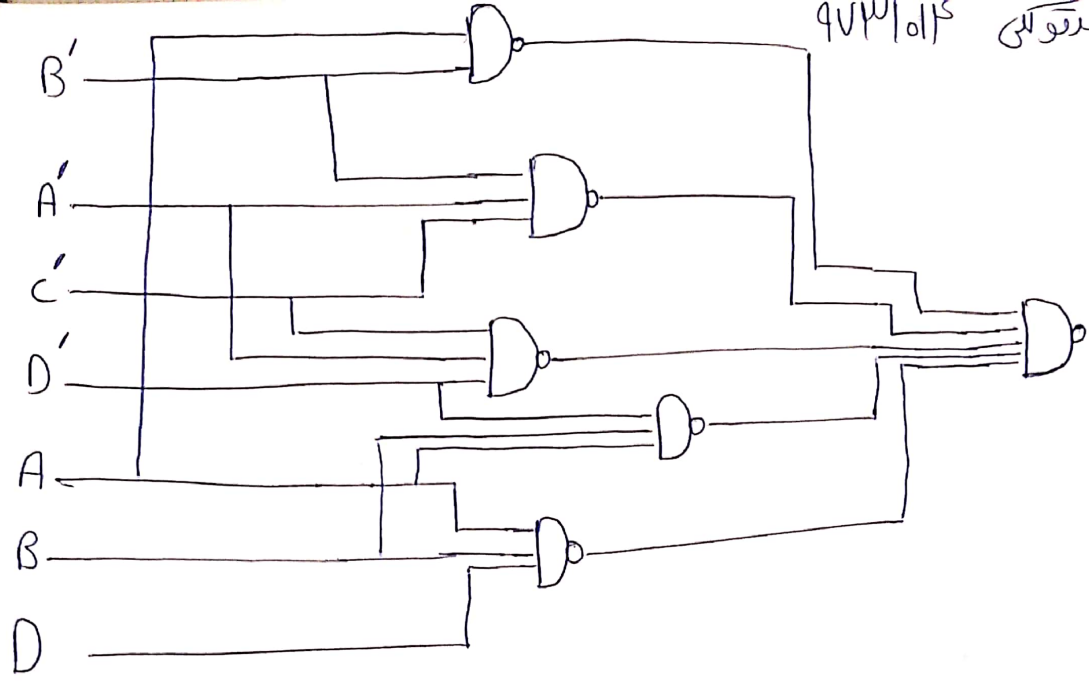

CD \ AB


	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	0	1	0	0
10	1	0	0	0

$$B'C' + A'BD' + A'BCD$$

CD \ AB

	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	1	1
11	0	1	1	0
10	1	1	0	1
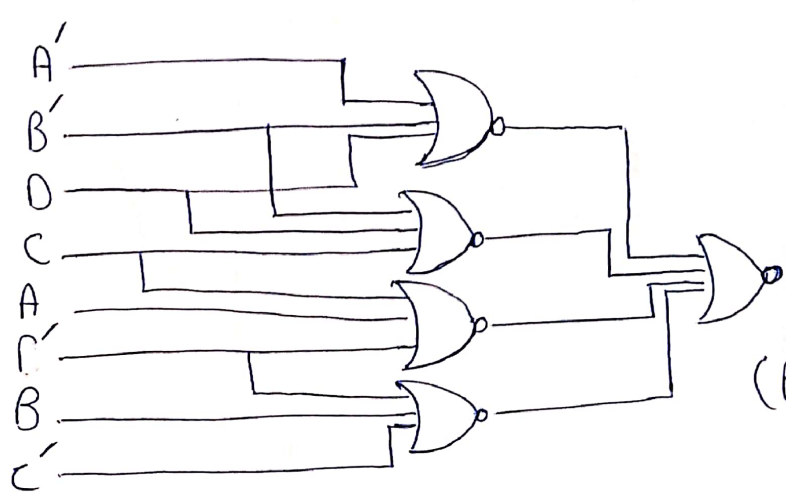
$$(B' + C + D)(A + C + D')(B + C' + D')(A' + B + D)$$



$$f(A,B,C,D) = \sum m(0,1,2,3,4,5,7,11,12,13,14,15)$$


(42)

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	0
10	1	0	0	0


$$f = A'B' + B'C' + C'D'$$

$$f = (B' + D')(A' + C')(B' + C')$$


الف)

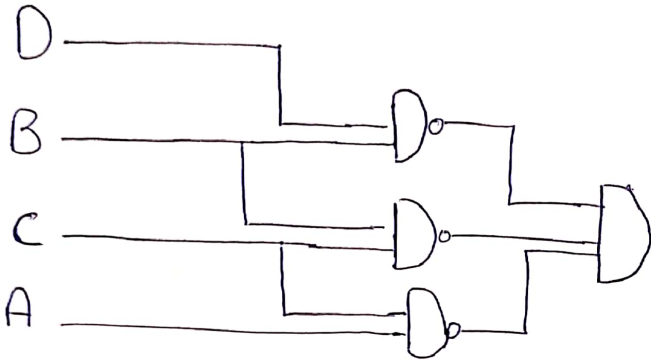


ب)

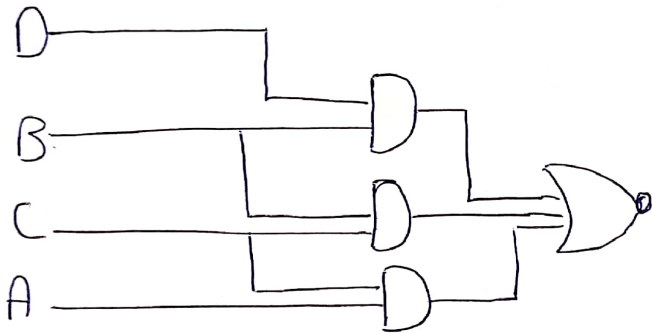


ج)

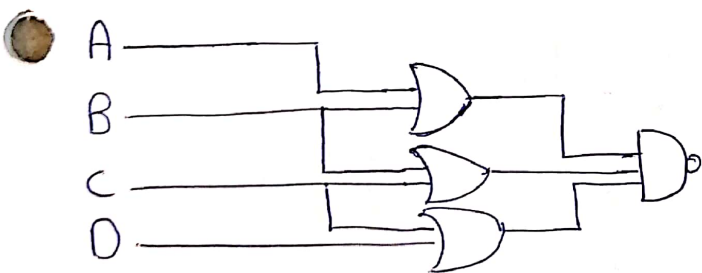


د)

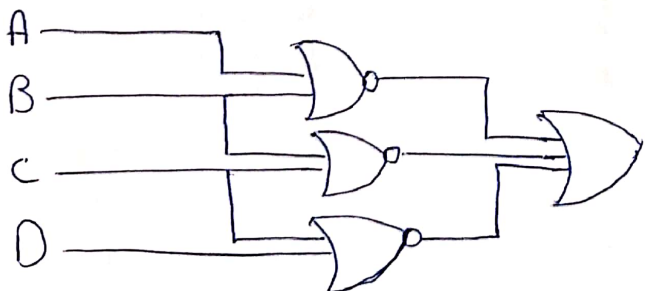


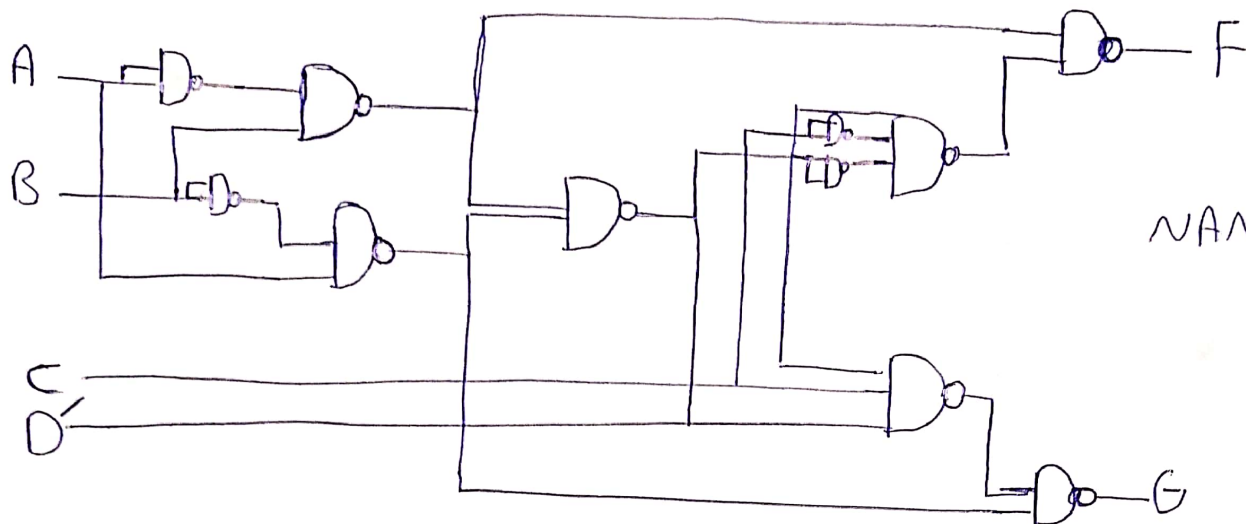


مدار اول - گیت NAND

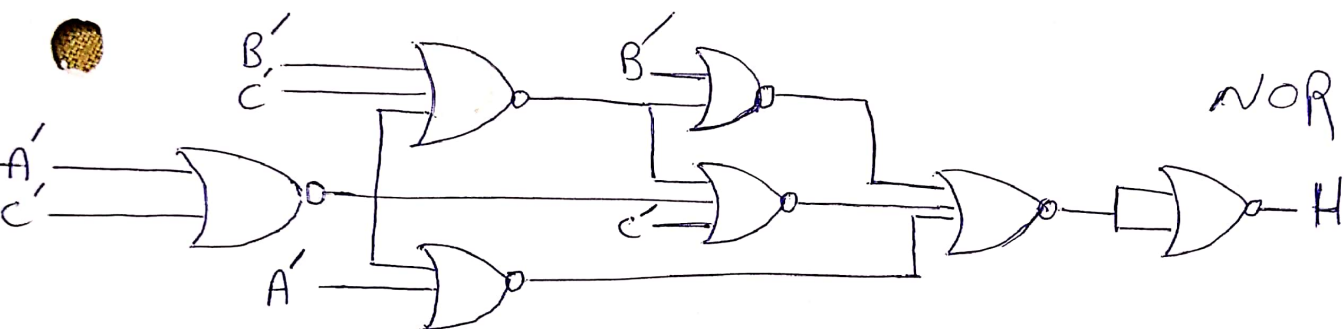

مدار دوم - گیت NOR

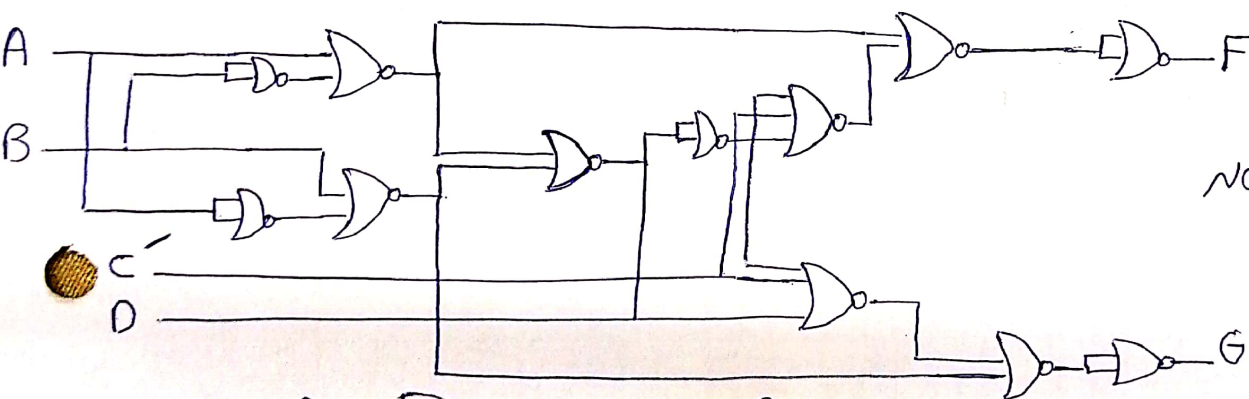

مدار اول - گیت NOR

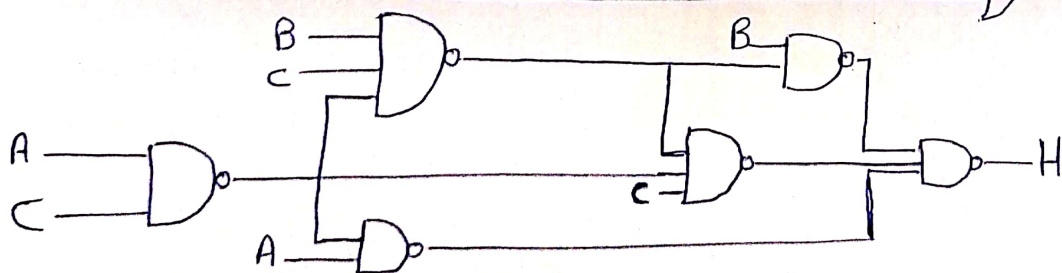

مدار دوم - گیت NAND