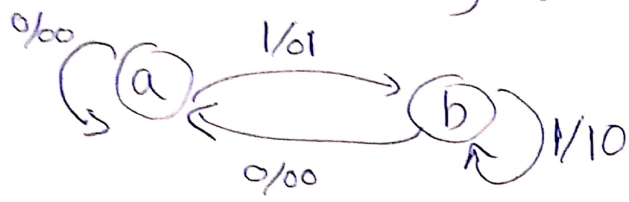


(۱) چون state b دو خروجی متفاوتی دارد و این به سبب حالت اندر می آید mealy.




Pstate		Nstate		output (Z, z)	
		q=0	q=1	m=0	n=1
a	0	0	1	0 0	0 1
b	1	0	1	0 0	1 0

Nstate	q	Pstate	
		0	1
0	0	0	0
	1	1	1


Zp	q	Pstate	
		0	1
0	0	0	0
	1	0	1

Z1	q	Pstate	
		0	1
0	0	0	0
	1	1	0

$$Din = q$$

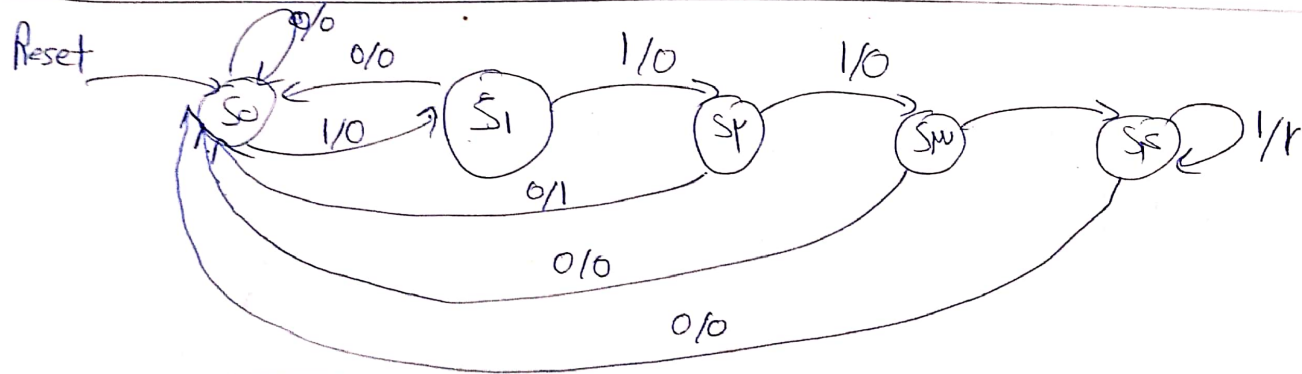



(۲)

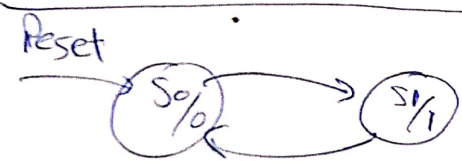

(۳) ابتدا باید مدار نصف کننده فرکانس را طراحی کنیم.

Present State	Next State	output
A	A	Z
0	1	0
1	0	1


$A(t+1) = A'(t)$        $Z = A(t)$

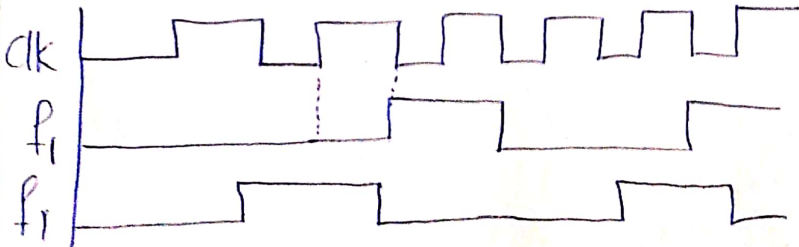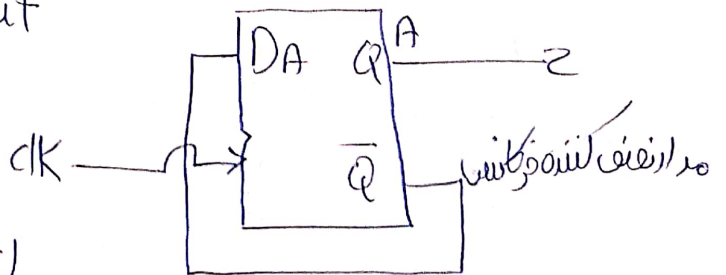

حال باید مدار تقسیم کننده فرکانس ۳ را طراحی کنیم.

ف1 هم تقسیم کننده فرکانس ۳ است و f2 هم تقسیم کننده فرکانس ۳ است.

# 9UW101F (50212)

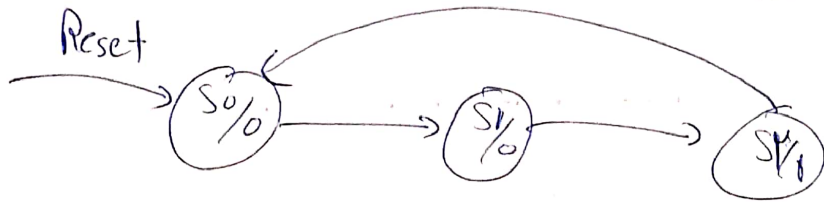

Present state		Next state		output $f_1$
A	B	A	B	
0	0	0	1	0
0	1	1	1	0
1	1	0	0	1

000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111  
 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111

$A_1$


	0	1
0	0	1
1	1	0

$B_1$


	0	1
0	1	1
1	1	0

$$f_1 = A(t)$$

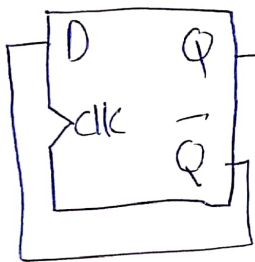
$$A(t+1) = A'(t) \cdot B(t) \quad B(t+1) = A'(t)$$



$f_1$

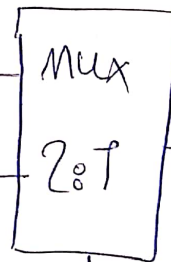

X

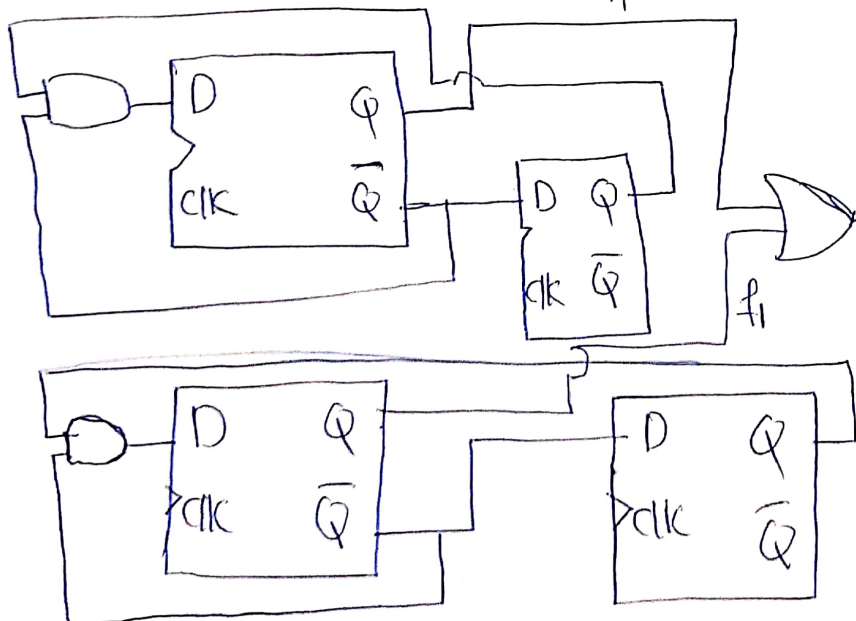

1)  $A(t+1) = \bar{A}(t) \cdot B(t)$


$B(t+1) = A(t) + \bar{B}(t)$

$Z = A(t) \cdot \bar{B}(t)$

(12)

	Pstate	Nstate		Output(Z)
		q=0	q=1	
S <sub>0</sub>	00	01	01	0
S <sub>1</sub>	01	10	11	0
S <sub>2</sub>	10	01	01	1
S <sub>3</sub>	11	00	01	0

مدار . از نوع Moore

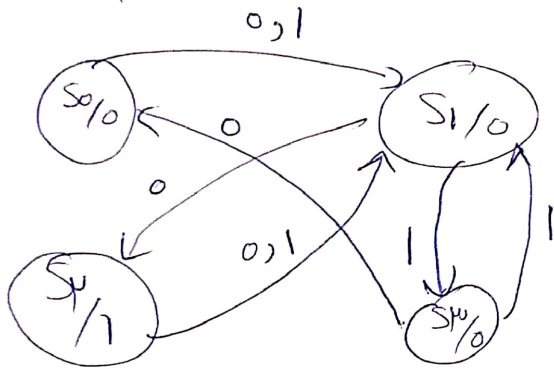

ب)

$\hat{J}A(t+1) = q$     $\hat{J}B(t+1) = A(t)$     $Z = \bar{q}A(t) + q\bar{B}(t) + \bar{A}(t)B(t)$

$K_A(t+1) = \bar{q}$     $K_B(t+1) = \bar{A}(t)$

(1)







(2)

1:  $A(t+1) = \hat{J}A(t+1)\bar{A}(t) + K_A(t+1)A(t) = q\bar{A}(t) + qA(t) = q$


2:  $B(t+1) = \hat{J}B(t+1)\bar{B}(t) + K_B(t+1)B(t) = A(t)\bar{B}(t) + \bar{A}(t)B(t) = A(t)$

	Pstate (AB)	input q	nextState		J <sub>A</sub> K <sub>A</sub>		J <sub>B</sub> K <sub>B</sub>		output (Z)
			q=0	q=1	J <sub>A</sub>	K <sub>A</sub>	J <sub>B</sub>	K <sub>B</sub>	
S <sub>0</sub>	00	0	0	0	0	1	0	1	0
		1	1	0	1	0	0	1	1
S <sub>1</sub>	01	0	0	0	0	1	0	1	1
		1	1	0	1	0	0	1	1
S <sub>2</sub>	10	0	0	1	0	1	1	0	1
		1	1	1	1	0	1	0	1
S <sub>3</sub>	11	0	0	1	0	1	1	0	1
		1	1	1	1	0	1	0	0

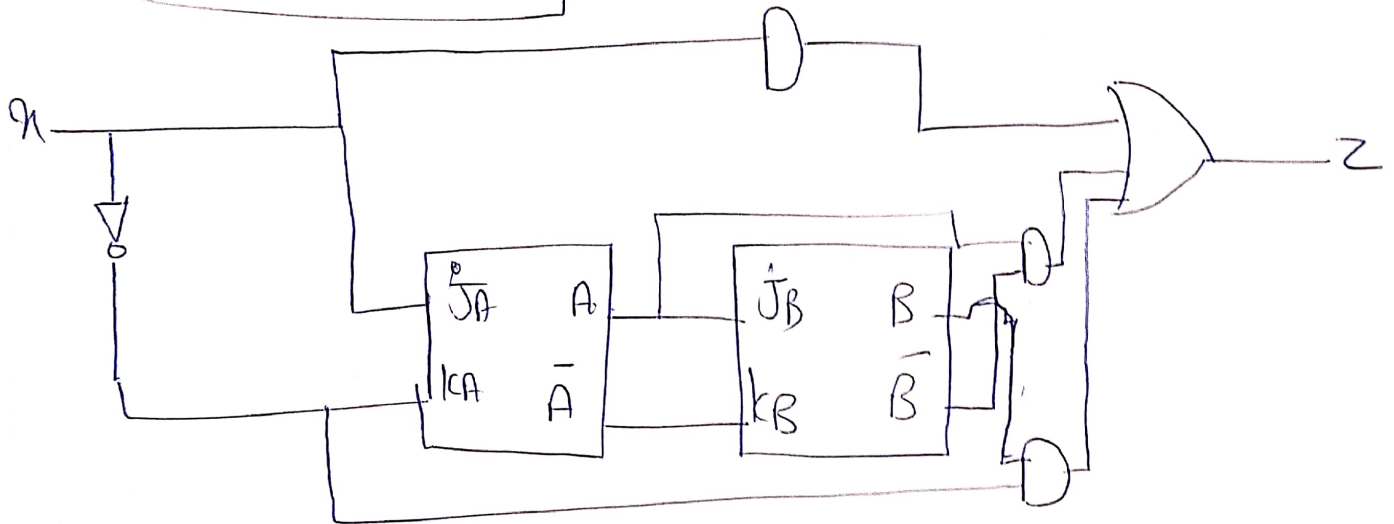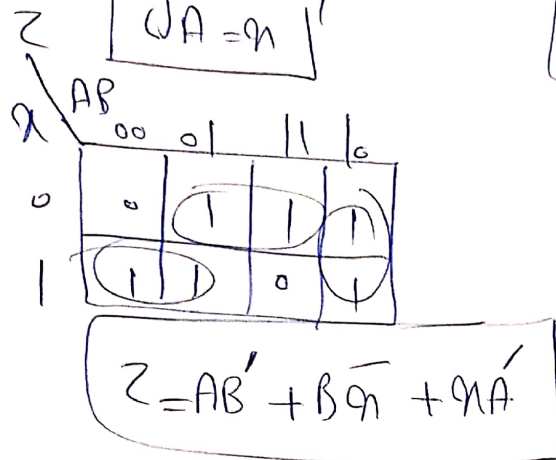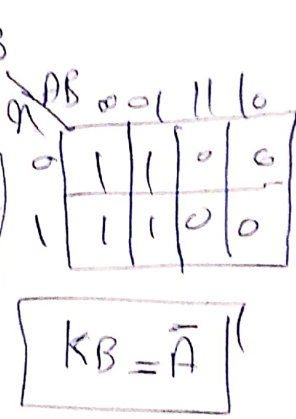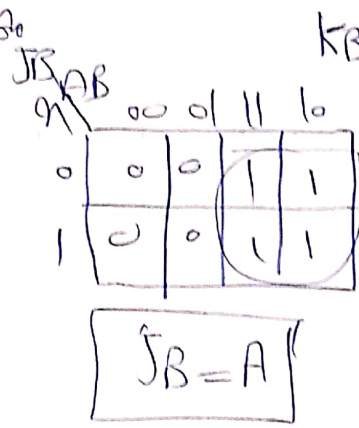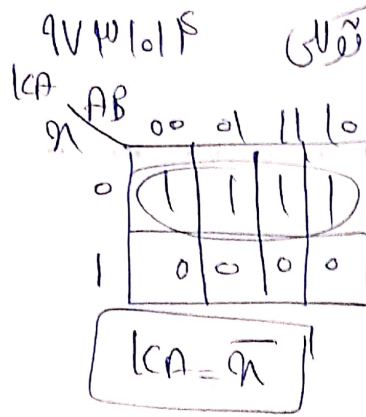
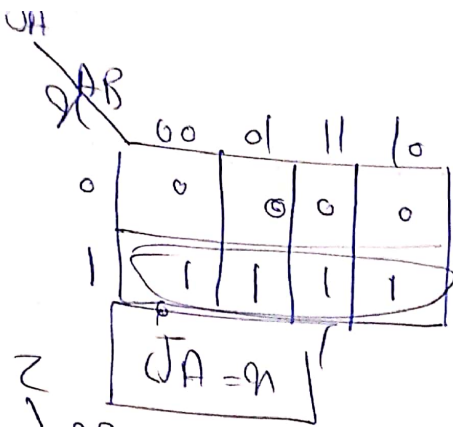
با توجه به شکل مدار و معادلات از نوع mealy است.



FSM

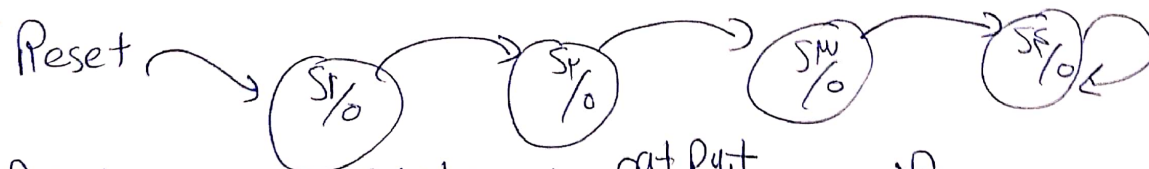


State	Next State		out Put Z
A B	A	B	
S1 0 0	0	1	0
S2 0 1	1	1	0
S3 1 1	1	0	0
S4 1 0	1	0	1

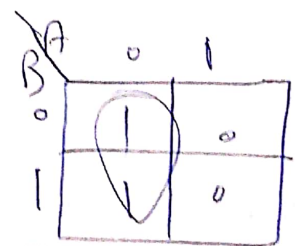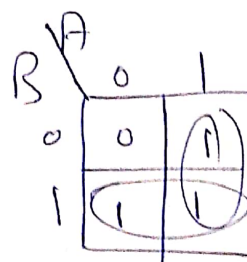

$A(t+1) = A(t) + B(t)$

$B(t+1) = \overline{A(t)}$

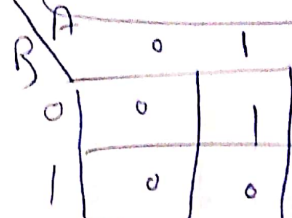

$Z = A(t) \cdot \overline{B(t)}$

9V 100K

9V 100K

